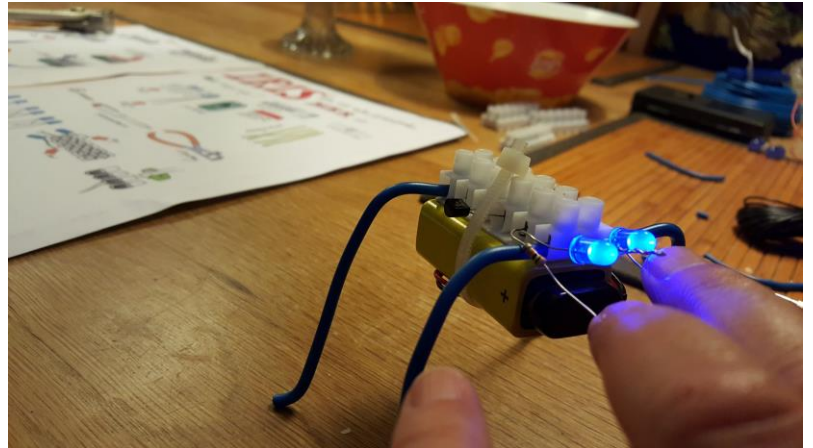




Nodig:

1. Kroonsteentjes
2. 1 Transistor
3. 2 Weerstanden
4. 2 LED lampjes
5. 9V Batterij
6. Dubbelzijdig plakband
7. 1 Batterij Clip
8. Montage draad
9. Schroevendraaier
10. Striptang



Aan de slag

1. Verzamel je materiaal
2. Verbind je LED lampjes op de juiste manier
3. Stop je LED lampjes in de kroonsteentjes (lang in 2 en kort in 3)
4. Schroef ze vast
5. Stop de transistor in 3,4 en 5. Platte kant boven
6. De weerstanden in 2 en een in 4
7. Nu de batterij houder in 2 en 5
8. Nu dubbelzijdig plakband op de batterij
9. Strip de draad en stop deze ook in de mier als poten
10. Hij kan nu aan en uit

